 


**UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
CONCEPÇÃO ESTRUTURADA
PROF: DR. ANTONIO CARLOS CAVALCANTI**



SOMADOR ACUMULADOR

Edimar Bezerra da Silva Neto
Matricula 11409565

1. Somador / Subtrator de 4bits com acumulador

O circuito consiste em uma entrada de 4 bits, que irá receber instruções que definirão o seu comportamento. Sendo subdividido em blocos:

- **Inversor** : que irá inverter a entrada.
- **2 Mux** : Um mux para escolher entre a entrada e a entrada invertida sendo controlado por uma entrada sel 0, e o segundo mux irá decidir quem irá para a saída e para o acumulador.
- **Somador** : executará a soma do número que sai do primeiro mux, o acumulador e o cin. A junção dessas instruções.
- **Acumulador** : Dependendo de um clock, ele irá acumular o valor da entrada.

O circuito possui o seguinte comportamento lógico:

	SEL 0	SEL 1	Saida/ACC
Acumulador	0	0	A
Somador	0	1	A + ACC
Inversor	1	0	!A
Subtrator	1	1	!A + ACC

2. Golden Model em C

Iniciamos com o Modelo de Referência de Ouro, que trata-se de um modelo de referência em alto nível de um dado circuito capaz de descrever seu comportamento, utilizaremos linguagem C e produziremos um arquivo de teste .tv.

A seguir algumas funções utilizadas e seus vetores de saída:

Inversor

```
int inversor(int a){  
    return a^15;  
}
```

```
1 00001111  
2 00011110  
3 00101101  
4 00111100  
5 01001011  
6 01011010  
7 01101001  
8 01111000  
9 10000111  
10 10010110  
11 10100101  
12 10110100  
13 11000011  
14 11010010  
15 11100001  
16 11110000
```

Mux

```
int mux2(int a ,int b,int sel){
    if (sel==0)
    {
        return a;
    }
    if (sel==1)
    {
        return b;
    }
}
```

1	000000000000	502	111101011010
2	0000000010000	503	111101101111
3	0000000100000	504	111101111011
4	0000000110001	505	111110001111
5	0000001000000	506	111110011100
6	0000001010010	507	111110101111
7	0000001100000	508	111110111101
8	0000001110011	509	111111001111
9	0000010000000	510	111111011110
10	0000010010100	511	111111101111
		512	111111111111

Somador

```
int sum (int a, int b, int cin){
    return (a+b+cin) & 0xF;
}
```

1	000000000000	502	111101011010
2	00000000100010	503	1111011010101
3	00000001000010	504	1111011110111
4	00000001100100	505	1111100010111
5	00000010000100	506	1111100111001
6	00000010100110	507	1111101011001
7	00000011000110	508	1111101111011
8	00000011101000	509	1111110011011
9	00000100001000	510	1111110111101
10	00000100101010	511	1111111011101
		512	1111111111111

Acumulador

Inicializamos a saída com um x já que ele só vai receber o primeiro valor no clock= 1.

```
int acc(int a ,int clk){
    static int q =0;

    if (clk ==1){
        q = a;
        return q;
    }
    else{
        return q;
    }
}
```

00000xxxxx
000010000
000100000
000110001
001000001
001010010
001100010
001110011
010000011
010010100

Somador acumulador

Foi utilizados todos os blocos acima para o golden model, e utilizamos 2 arquivos de vetores, 1 com 128 casos, e outro vetor de testes criado para talvez uma melhor visualização:

```

0000000000x
10000000000
00011111110
10011111111
01000001111
11000001111
01011100001
11011100000
00100000000
10100000000
00111111110
10111111101
01100001111
11100001111
01111100001
11111100010

```

3. Implementação no Quartus

A seguir trabalharemos no quartus com linguagem system verilog, mostrando cada arquivo module .sv, posteriormente mostrando seu RTL viewer.

Criaremos também seu arquivo testbench que testaremos os vetores gerados pelo nosso golden model, melhor visualizado nas simulações RTL e Gate Level utilizando modelsim. RTL é um nível de abstração que descreve o comportamento do circuito ou dispositivo (modelo comportamental) baseado no fluxo de sinais ou transferência de dados, o Gate Level que descreve a representação booleana real do circuito ou dispositivo. No código será contabilizado os casos de erros, fazendo comparações com as saídas esperadas no vetor e as saídas geradas na simulação.

Inversor

```

1 module inv(a , y);
2     input logic [3:0] a;
3     output logic [3:0] y;
4     assign y = ~a;
5 endmodule

```

RTL Viewer



TestBench

```

`timescale 1ns / 100ps module inv_tb;

    logic clk, rst;
    logic [3:0] a, y, y_esperado;
    logic [7:0] entrace [0:15];
    logic [0:4] counter, erros;

const int MEMSIZE = 16;

    inv dut(
        .a(a),
        .y(y)
    );
    always begin
        clk = 1;
        #5;
        clk = 0;
        #5;
    end
    |
    initial
        begin
            counter = 0;
            erros=0;
            $display("starting Test_bench");
            $readmemb("inv.tv", entrace);
            $display("%b", entrace[counter]);
            rst = 1;
            #7;
            rst = 0;
        end

    always @(posedge clk)
    if (~rst)
    begin // skip during reset
        a[3:0]= entrace[counter][7:4];
        y_esperado[3:0] = entrace[counter][3:0];
    end
end

```

Trecho de Código para contar o numero de erros e de casos simulados.

```

always @(negedge clk)
if (~rst)
begin // skip during reset
    //assert (y === entrace[counter][0]) else $error("y");
    for(int k = 0; k < 4; k++)
    begin
        assert (y[k]=== y_esperado[k]) else
        begin //erros=erros+1;
            $error("counter=%d",counter," y%d",k,"=%b",y[k]," y_esperado%d",k," =%b",y_esperado[k]);
            erros++;
        end;
    end
    counter = counter + 1;
    if (counter == (MEMSIZE) )
        begin
            $display("número de testes efetuados=%d",counter);
            $display("número de erros encontrados=%d",erros);
            $display("teste encerrado com testvector=%b",entrace[counter-1]);


            $stop;
        end
    end

end


endmodule

```


Simulação RTL Level

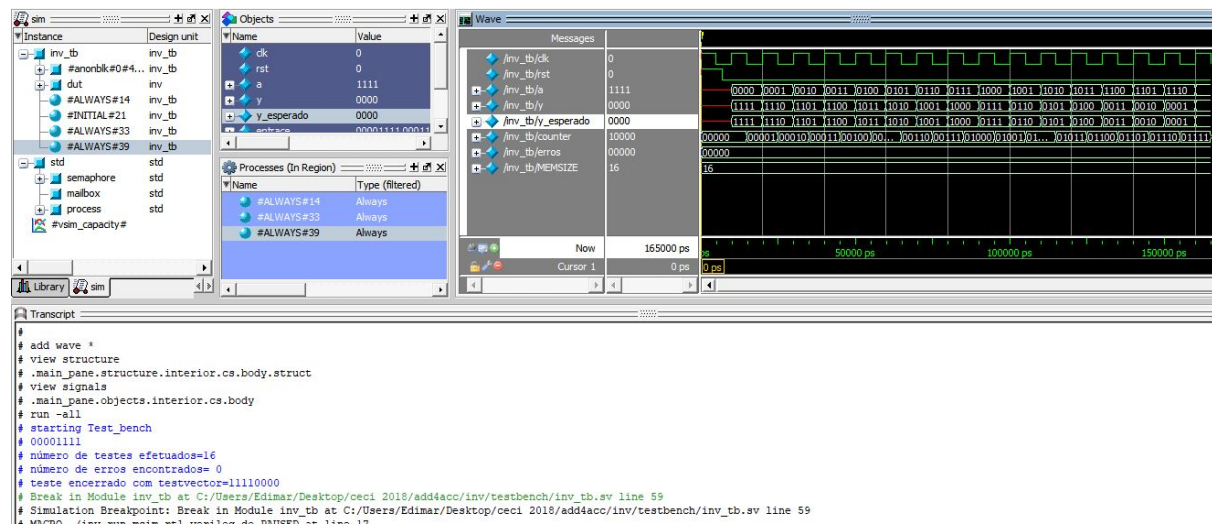

Simulação Gate Level

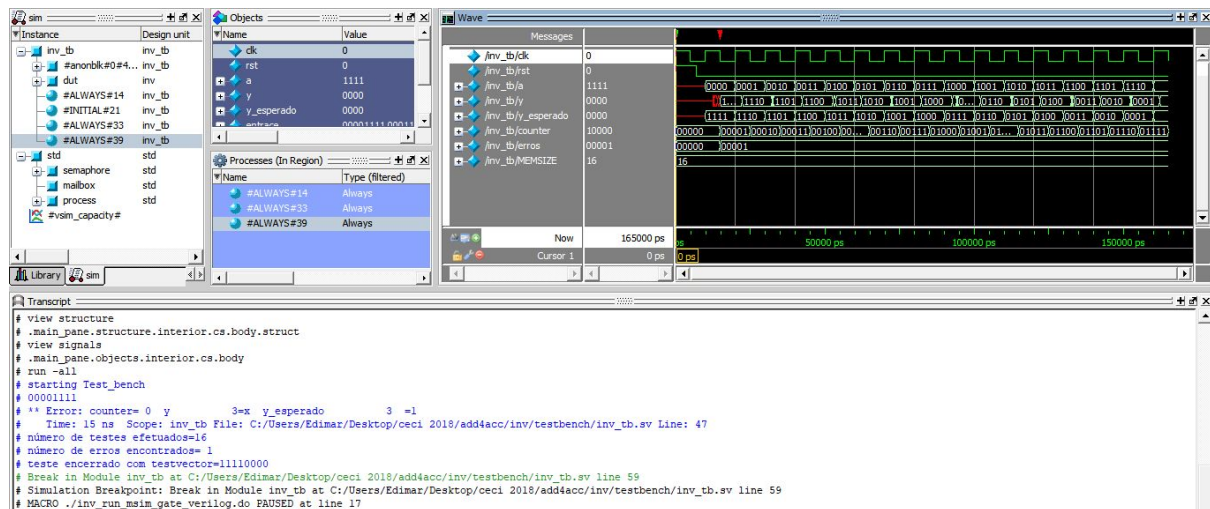

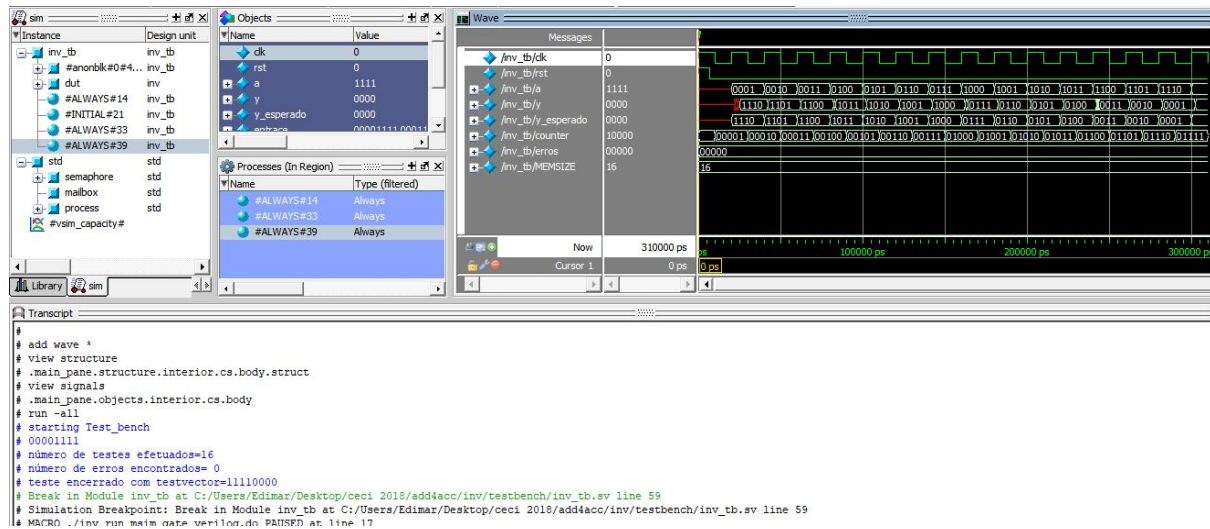Utilizamos clk #10 para diminuir os erros apresentados nas simulações.




Somador

```
module sum(input [3:0] a,input [3:0] b,input cin, output [3:0] y,output cout);

assign {cout,y[3:0]}= a+b+cin;

endmodule
```

RTL Viewer

 

Test bench

```

`timescale 1ns / 100ps module sum_tb;

    logic clk, rst, cin, cout, cout_esperado;
    logic [3:0] a, b, y, y_esperado;
    logic [13:0] entrace [0:511];

    logic [0:20] counter,erros;


const int MEMSIZE = 512;

    sum dut(
        .a(a),
        .b(b),
        .cin(cin),
        .y(y),
        .cout(cout)
    );
    always begin
        clk = 1;
        #10;
        clk = 0;
        #10;
    end

    initial
    begin
        counter = 0;
        erros=0;
        $display("starting Test_bench");
        $readmemb("sum.tv",entrace);
        $display("%b",entrace[counter]);
        rst = 1;
        #7;
        rst = 0;
    end

    always @(posedge clk)
    if (~rst)
    begin // skip during reset
        a[3:0]= entrace[counter][13:10];
        b[3:0]= entrace[counter][9:6];
        cin = entrace[counter][5];
        y_esperado[3:0]= entrace[counter][4:1];
        cout_esperado = entrace[counter][0];
    end
end

```

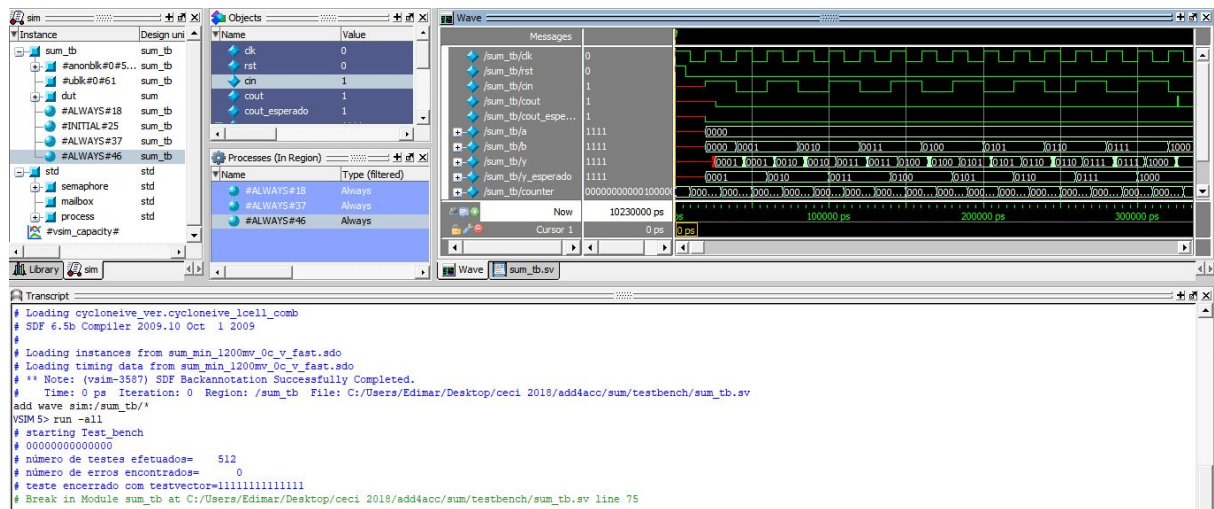
Mux

```

module mux2(a, b, s, y);
    input logic [3:0] a, b;
    output logic [3:0] y;
    input logic s;
    assign y = s ? b : a;
endmodule

```

RTL Viewer

 

TestBench

```

`timescale 1ns / 100ps module mux2_tb;

    logic clk, rst;
    logic s;
    logic [3:0] a, b, y, y_esperado;
    logic [12:0] entrace [0:511];
    logic [0:20] counter, erros;


const int MEMSIZE = 512;
    mux2 DUV(
        .a(a),
        .b(b),
        .s(s),
        .y(y)
    );
    always begin
        clk = 1;
        #10;
        clk = 0;
        #10;
    end

    initial
    begin
        counter = 0;
        erros=0;
        $display("starting Test_bench");
        $readmemb("mux2.tv", entrace);
        $display("%b", entrace[counter]);
        rst = 1;
        #7;
        rst = 0;
    end


    always @(posedge clk)
    if (~rst)
    begin // skip during reset
        a[3:0] = entrace[counter][12:9];
        b[3:0] = entrace[counter][8:5];
        s = entrace[counter][4];
        y_esperado[3:0] = entrace[counter][3:0];
    end
end

```

Simulação RTL Level

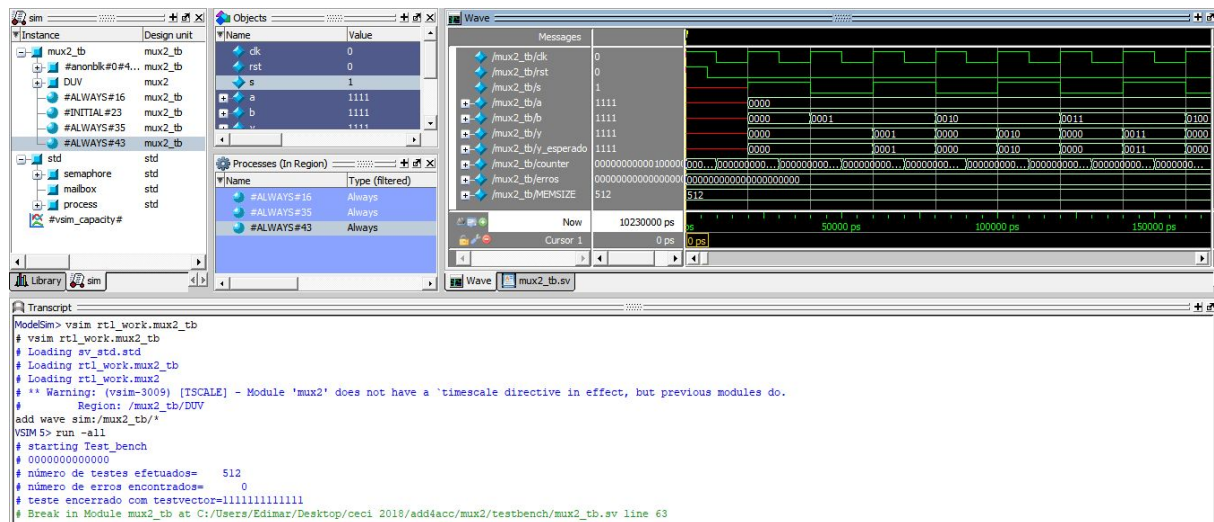

Simulação Gate Level

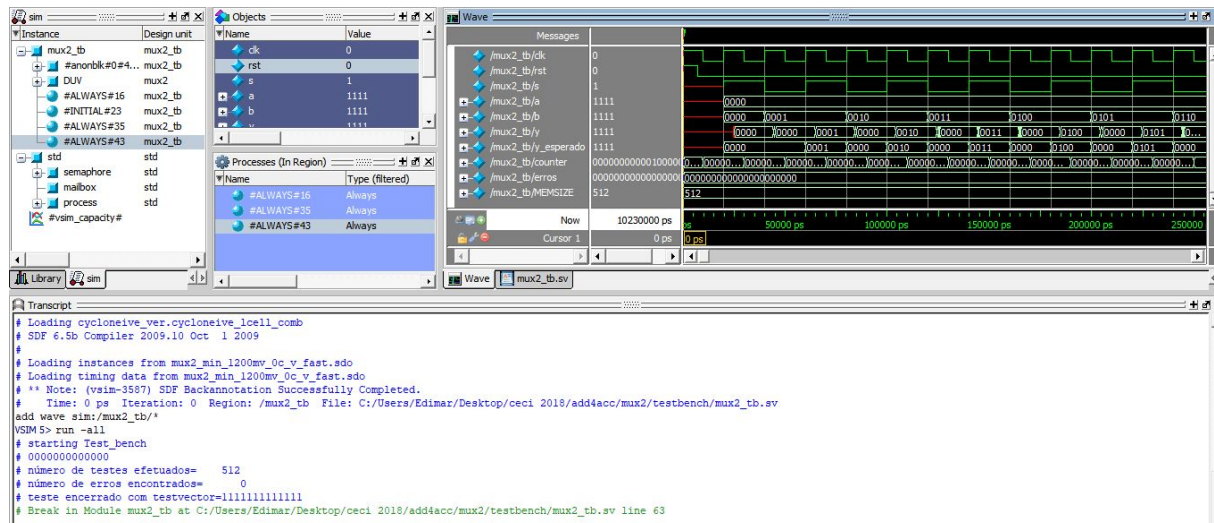

Acumulador


```

module acc(input logic [3:0] a, input logic clk, output logic [3:0] y);

always @(posedge clk)
    y <= a;
endmodule

```

RTL VIEWER

 

TestBench

```

`timescale 1ns / 100ps module acc_tb;

    logic clk, rst, ck;
    logic [3:0] a, y, y_esperado;
    logic [8:0] entrace [0:31];
    logic [0:8] counter, erros;

const int MEMSIZE = 32;


    acc DUV(
        .clk(ck),
        .a(a),
        .y(y)
    );
    always begin
        clk = 1;
        #10;
        clk = 0;
        #10;
    end

    initial
    begin
        counter = 0;
        erros=0;
        $display("starting Test_bench");
        $readmemb("acc.tv", entrace);
        $display("%b", entrace[counter]);
        rst = 1;
        #7;
        rst = 0;
    end


    always @(posedge clk)
    if (~rst)
    begin // skip during reset
        a[3:0]= entrace[counter][8:5];
        ck = entrace[counter][4];
        y_esperado[3:0] = entrace[counter][3:0];
    end
end

```

SIMULAÇÃO RTL

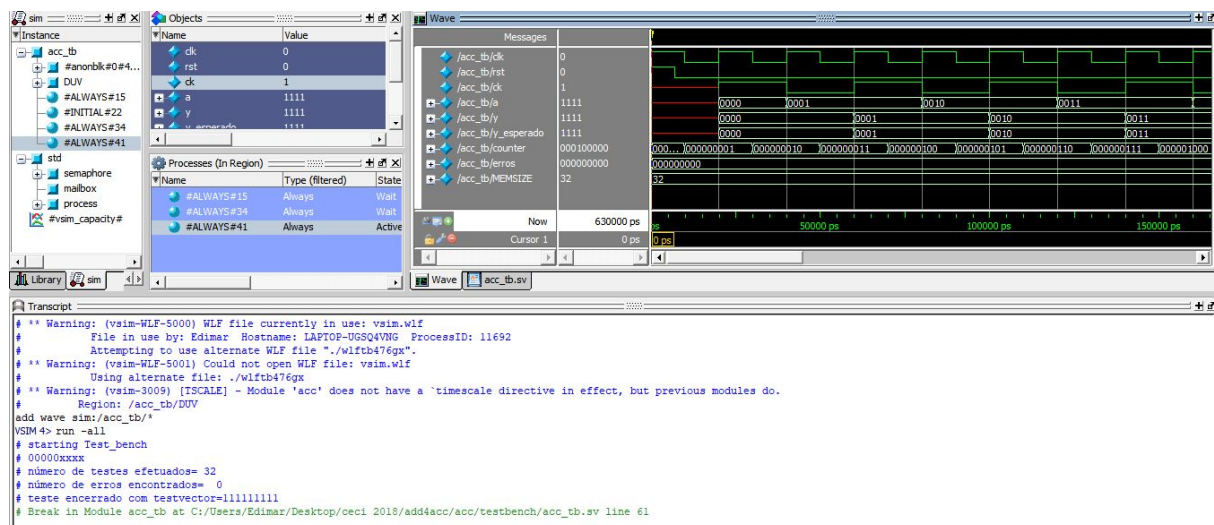

SIMULAÇÃO GATE LEVEL

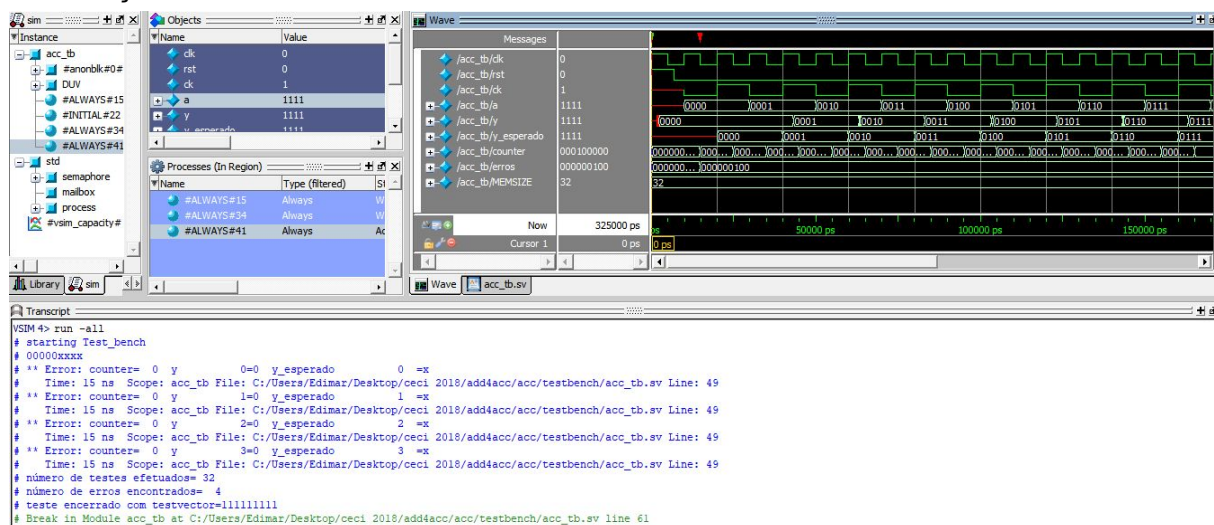

Somador Acumulador

Agora juntamos todos os blocos feitos anteriormente (inv, mux, sum, acc) e criamos um novo estrutural em verilog e um novo testbench para o nosso vetor de testes.


```


module addacc(input logic [3:0] a,
input logic clk,
input logic s0,s1,
output logic cout,
output logic [3:0] y);

logic [3:0] ainv, mux1, sum1, accl;
  inv invaddacc(a, ainv);
  mux2 muxaddacc(a, ainv, s0, mux1);
  acc accaddacc(y, clk, accl);
  sum sumaddacc(mux1, accl, s0, sum1, cout);
  mux2 muxaddacc2(mux1, sum1, s1, y);

endmodule

```

RTL Viewer

 

Test Bench

```

`timescale 1ns / 100ps module addacc_tb;

  logic clk, rst, ck;
  logic s0, s1, cout, cout_esperado;
  logic [3:0] a, y, y_esperado;
  logic [11:0] entrase [0:127];
  logic [0:10] counter,erros;

  const int MEMSIZE = 128;

  addacc DUV(
    .a(a),
    .Y(y),
    .clk(ck),
    .s0(s0),
    .s1(s1),
    .cout(cout)
  );

  always begin
    clk = 1;
    #10;
    clk = 0;
    #10;
  end
end

```



```

initial
begin
    counter = 0;
    erros=0;
    $display("starting Test_bench");
    $readmemb("addacc.tv",entrace);
    $display("%b",entrace[counter]);
    rst = 1;
    #17;
    rst = 0;
end

always @(posedge clk)
if (~rst)
begin // skip during reset
    ck = entrace[counter][11];
    s0 = entrace[counter][10];
    s1 = entrace[counter][9];
    a[3:0]= entrace[counter][8:5];
    y_esperado[3:0] = entrace[counter][4:1];
    cout_esperado = entrace[counter][0];
end

```

Simulação RTL

  


```


#           Region: /addacc_tb/DUV/muxaddacc
# Loading rtl_work.acc
# ** Warning: (vsim-3009) [ISCALE] - Module 'acc' does not have a `timescale directive in effect, but previous modules do.
#           Region: /addacc_tb/DUV/accaddacc
# Loading rtl_work.sum
# ** Warning: (vsim-3009) [ISCALE] - Module 'sum' does not have a `timescale directive in effect, but previous modules do.
#           Region: /addacc_tb/DUV/sumaddacc
add wave sim:/addacc_tb/*
VSIM 7> run -all
# starting Test_bench
# 0000000x0000
# número de testes efetuados= 128
# número de erros encontrados= 0
# teste encerrado com testvector=111111100001
# Break in Module addacc_tb at C:/Users/Edimar/Desktop/ceci 2018/add4acc/testbench/addacc_tb.sv line 81
VSIM 8>

```

Simulação Gate Level

 


com clk #10

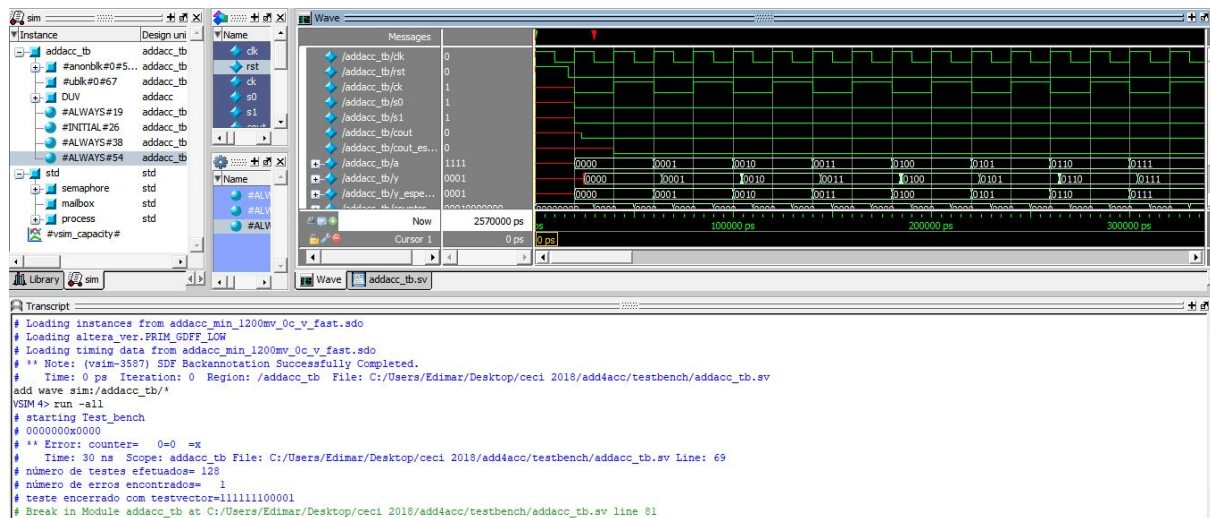

2º vetor de teste

Simulação RTL

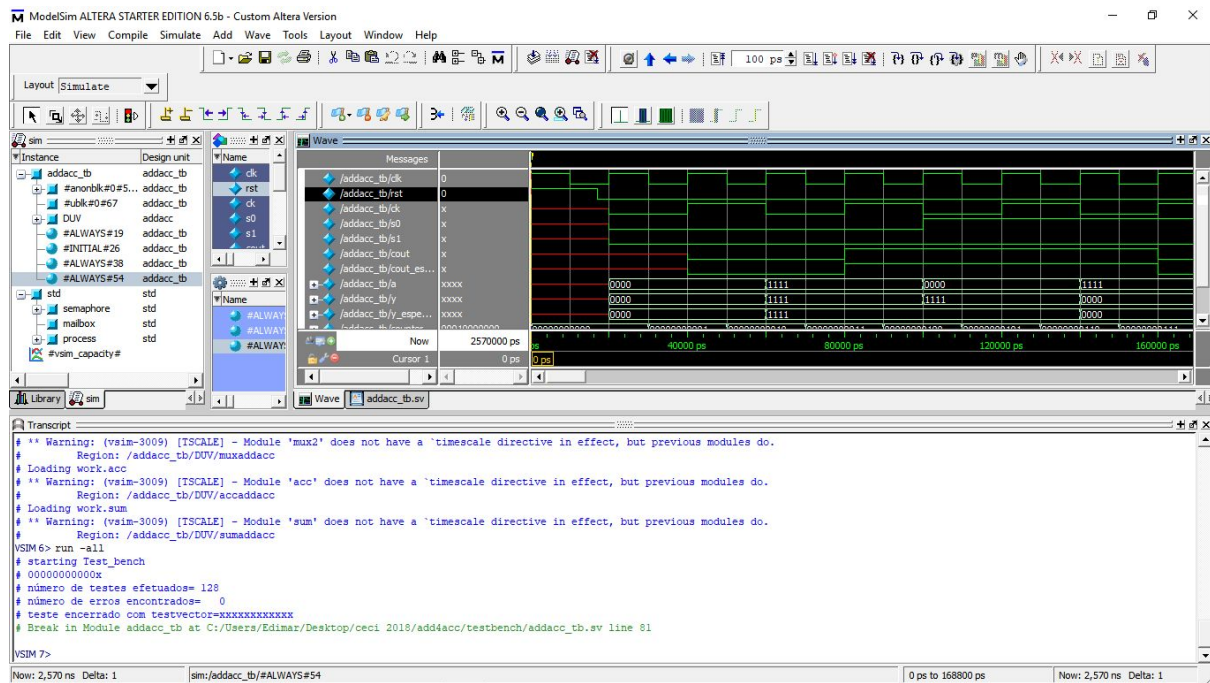

Simulação Gate Level

